



POLITECNICO
MILANO 1863

SCUOLA DI INGEGNERIA INDUSTRIALE
E DELL'INFORMAZIONE

Prova finale: Reti Logiche

2023/2024


Angelo Prete
angelo2.prete@mail.polimi.it
10767149

1. Introduzione

Il componente realizzato elabora una sequenza di dati presenti in una memoria RAM sostituendo alle celle con valore 0, interpretabili come valori assenti, l'ultimo dato con valore valido, con credibilità opportunamente decrementata.

Un esempio di applicazione è la correzione di letture assenti di sensori, solitamente segnalate tramite il valore 0.

 Il componente presenta i seguenti ingressi e uscite



descritti con più dettaglio nei paragrafi successivi.

a. Collegamento a memoria RAM

Il componente deve essere collegato a una memoria RAM che ha interfaccia

```
entity ram is
  port
  (
    clk  : in std_logic;
    we   : in std_logic;
    en   : in std_logic;
    addr : in std_logic_vector(15 downto 0);
    di   : in std_logic_vector(7 downto 0);
    do   : out std_logic_vector(7 downto 0)
  );
end ram;
```

Sono specificate nella tabella seguente le corrispondenze tra segnali della memoria RAM e del componente:

	RAM (segnale)	Componente (segnale)	Dimensione
Enable	en	o_mem_en	1 bit
Write enable	we	o_mem_we	1 bit
Address	addr	o_mem_addr	16 bits
Data in	di	i_mem_data	8 bits
Data out	do	o_mem_data	8 bits

RAM e componente, inoltre, devono condividere lo stesso segnale di clock.

b. Descrizione funzionamento

Possiamo descrivere il funzionamento dividendolo in tre fasi:

1. **Inizializzazione:** vengono forniti in input l'indirizzo iniziale, il numero di coppie (valore + credibilità) di celle da processare e un segnale di start; questa fase segue un eventuale reset o il termine di un'esecuzione precedente.
2. **Aggiornamento:** Il modulo inizia a processare i dati in memoria, aggiornandoli come descritto dal seguente pseudocodice

input: indirizzo di partenza a , numero di iterazioni k

$a_f \leftarrow a + 2 * k$ (indirizzo finale, escluso)

$d_l \leftarrow 0$ (ultimo dato letto diverso da 0)

$c_l \leftarrow 0$ (ultima credibilità)

RAM (memoria RAM rappresentata come vettore)

while $a \neq a_f$ **do**

$d \leftarrow \text{RAM}[a]$

if $d \neq 0$ **then**

$d_l \leftarrow d$

$\text{RAM}[a + 1] \leftarrow 31$

$c_l \leftarrow 31$

else

$\text{RAM}[a] \leftarrow d_l$

$c_l \leftarrow \max((c_l - 1), 0)$

$\text{RAM}[a + 1] \leftarrow c_l$

end

$a \leftarrow a + 2$

end

3. **Terminazione:** la fine della fase di aggiornamento è seguita da una segnalazione da parte del componente: o_done viene posto alto e si rimane in attesa di osservare basso il segnale i_start .

c. Esempio funzionamento

2. Architettura

Data la semplicità del componente, non si è ritenuto necessario dividerlo in più entities. Il risultato finale è una singola entity, la cui architettura realizza una macchina a stati tramite due processi.

a. Macchina a stati finiti (entity project_reti_logiche)

La macchina a stati finiti dell'architecture del componente è una macchina di Mealy. Internamente, le transizioni della FSM sono sul fronte di salita del clock.

È composta da 6 stati, sono quindi necessari 3 flip flop per memorizzare lo stato corrente. Ogni stato ha uno specifico compito:

- **STATE_IDLE:**

Quando la FSM è in attesa di iniziare una nuova computazione, si trova in questo stato. È possibile arrivare qui a seguito del reset asincrono o della fine di una computazione.

- **STATE_ACTIVE:**

In questo stato la FSM decide se processare una nuova coppia di indirizzi di memoria, a seguito di un controllo sull'indirizzo da processare, oppure terminare la computazione. Se l'indirizzo da processare non è l'ultimo, si preparano i segnali di memoria per leggere il dato all'indirizzo corrente.

- **STATE_WAIT_START_LOW:**

Arriviamo in questo stato quando gli indirizzi da processare sono finiti, la macchina segnala questo ponendo il segnale o_done alto e aspetta che i_start venga abbassato a 0, evento seguito dal ritorno nello stato di idle.

- **STATE_WAIT_WORD_READ:**


Questo stato serve per permettere alla memoria di fornire il dato richiesto negli stati precedenti; infatti, da specifica, la memoria ha un delay di 2 nanosecondi solo al termine dei quali può fornire il dato richiesto.

- **STATE_ZERO_WORD_CHECK_AND_WRITE:**

Il dato è finalmente disponibile: se è uguale a 0 bisogna sovrascriverlo (comunicandolo opportunamente alla RAM) con l'ultimo dato diverso da 0 e spostarsi nello stato di scrittura della credibilità decrementata, altrimenti, scriviamo nell'indirizzo successivo in RAM il massimo valore di credibilità (31) e torniamo nello stato active.

- **STATE_WRITE_DECREMENTED_CRED:**

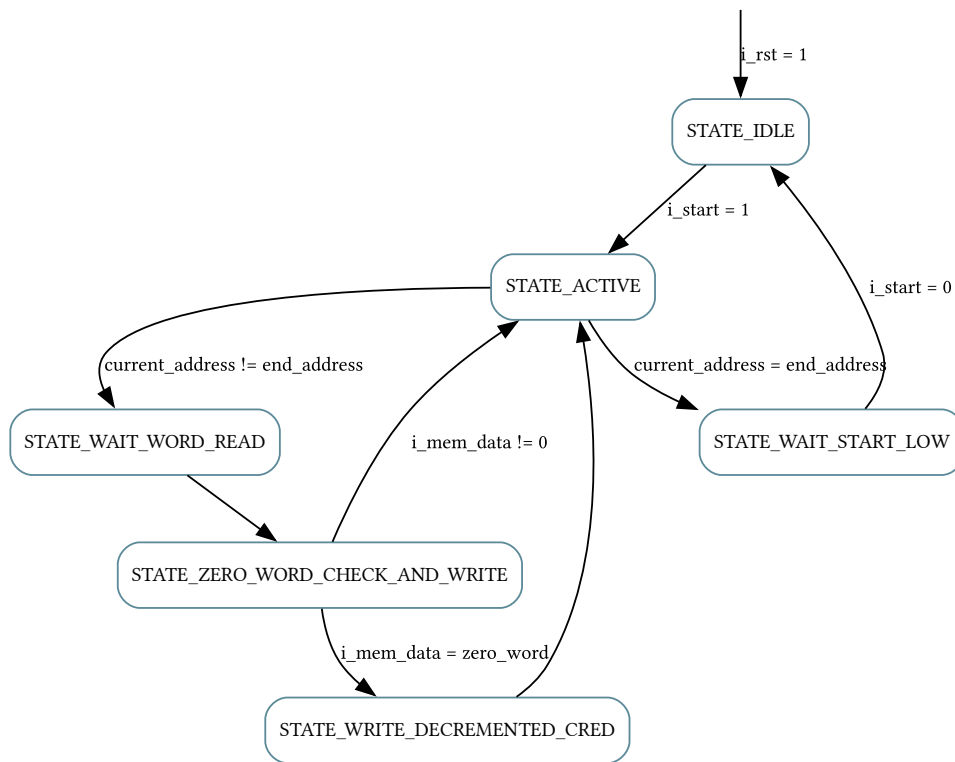Siamo in questo stato se abbiamo letto un valore pari a 0 in memoria. Scriviamo in memoria quindi un valore di credibilità decrementato rispetto al precedente (o 0 se l'ultima credibilità era già pari a 0 stesso).



i. Processo 1: Clock e reset asincrono

ii. Processo 2: Scelta stati e scritture in memoria

b. Modulo 2

3. Risultati sperimentali

a. Sintesi

A seguito del processo di sintesi (con target **xa7a12tcpg238-2I**), otteniamo i seguenti dati:

	Used	Fixed	Available	Util%
Slice LUTs*	78	0	134600	0.06
LUT as Logic	78	0	134600	0.06
LUT as Memory	0	0	46200	0.00
Slice Registers	51	0	269200	0.02
Register as Flip Flop	51	0	269200	0.02
Register as Latch	0	0	269200	0.00
F7 Muxes	0	0	67300	0.00
F8 Muxes	0	0	33650	0.00

Notiamo che il componente usa:

- **51 flip flop** (0.02%), tutti e soli i previsti
- **78 look-up tables** (0.06%)

- **0 latches**, risultato ottenuto grazie ad opportune scelte progettuali

La percentuale di occupazione degli elementi disponibili è molto bassa: la logica implementata è molto semplice e non necessita di ampi spazi di memoria o complesse operazioni.

b. Simulazioni

Il componente è stato sottoposto sia a testbenches scritti a mano per verificare il suo comportamento in edge-cases, sia a testbenches generati casualmente per verificare il corretto funzionamento su vari range di memoria.

i. Testbench ufficiale

Il primo testbench ad essere stato provato è quello presente nei materiali per il progetto, funziona correttamente e rispetta i vincoli di clock.

ii. Start multipli

Questo testbench è stato scritto per verificare il corretto funzionamento del componente a seguito di più esecuzioni senza reset intermedi.

iii. Reset durante l'esecuzione

Grazie a questo test si è dimostrato il funzionamento del componente quando il segnale di reset asincrono viene portato a 1 durante l'esecuzione.

4. Conclusioni

Il componente, oltre a rispettare la specifica, è stato implementato in modo efficiente. È stata posta infatti particolare attenzione a ridurre il numero di stati, tenendo conto allo stesso tempo della leggibilità del codice.